Diody i tranzystory

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl

L.p.	Nazwa elementu.	Ilość	Cena	Uwagi
	DIODY IMPULSOWE (PRZEŁĄCZAJĄCE)			
1	Dioda 1N 4148	192	0,05	NSC, 100V, 150mA, trr=4ns
2	Dioda 1N 4448	84	0,05	Diotec, 100V, 150mA, trr=4ns 0,7V DO35
3	Dioda BA 152P	100	0,10	
4	Dioda przeł. mocy BA 157	0	0,10	400V, 1A, trr=300ns
5	Dioda przeł. mocy BA 158	200	0.15	600V, 1A, trr=300ns
6	Dioda przeł. mocy BA 159	33	0.20	1000V, 1A, trr=300ns
7	Dioda BA 182	85	0,10	
8	Dioda BAP 795	0	0,10	
9	Dioda impulsowa BAYP 95A	0	0,15	50V, 200mA, trr=2ns
	DIODY PROSTOWNICZE			
10	Dioda 1N 4005 (600V, 1A)	5	0,10	
11	Dioda 1N 4007 (1300V, 1A)	6	0,10	Diotec, DO-41
12	Dioda 1N 5401 (100V, 3A)	2	0,35	
13	Dioda 1N 5408 (1000V, 3A)	8	0,35	
14	Dioda prostownicza BYP 150/400	44	0,10	
15	Dioda prostownicza BYP 401/50	16	0,10	
16	Dioda prostownicza BYP 401/100	21	0,10	
17	Dioda prostownicza BYP 401/400	1	0,10	
18	Dioda prostownicza BYP 680/100	4	0,50	5 A
19	Dioda prostownicza BYP 680/100R	7	0,50	5 A
20	Dioda prostownicza BYP 680/500	2	0,50	5 A
21	Dioda prostownicza DO1 10 01	2	1,00	10 A
22	Mostek prostowniczy 1PM-05	85	1,00	
	DIODY ZABEZPIECZAJĄCE (TRANSIL)			
23	Dioda transil 1,5kW 6,8V 143A	23	0,80	
	DIODY STABILIZACYJNE			
24	Dioda BAP 811 (1,45..1,65)	20	0,15	
25	Dioda BAP 811A (1,25..1,55)	0	0,15	
26	Dioda BAP 812 (2,0..2,3)	72	0,15	
27	Dioda BAP 812A (1,8..2,2)	0	0,15	
28	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C3V3	61	0,15	DO-35, 0,5W
29	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C3V9	18	0,15	DO-35, 0,5W
30	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C4V3	25	0,15	DO-35, 0,5W
31	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C4V7	56	0,15	DO-35, 0,5W
32	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C5V1	0	0,15	DO-35, 0,5W
33	Dioda Zenera KZ 141 (C5V1)	100	0,15	DO-35, 0,5W
34	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C5V6	46	0,15	DO-35, 0,5W
35	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C6V2	34	0,15	DO-35, 0,5W
36	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C6V8	19	0,15	DO-35, 0,5W
37	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C7V5	1	0,15	DO-35, 0,5W
38	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C8V2	2	0,15	DO-35, 0,5W
39	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C9V1	49	0,15	DO-35, 0,5W
40	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C10	1	0,15	DO-35, 0,5W
41	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C11	25	0,15	DO-35, 0,5W
42	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C13	30	0,15	DO-35, 0,5W
43	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C15	6	0,15	DO-35, 0,5W
44	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C16	35	0,15	DO-35, 0,5W
45	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C18	3	0,15	DO-35, 0,5W
46	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C27	12	0,15	DO-35, 0,5W
47	Dioda Zenera BZX83 (BZP683) C33	19	0,15	DO-35, 0,5W
48	Dioda Zenera 1N5353B 16V 5W	25	0,60	DO-210, 5W
	TRANZYSTORY M.CZ.			
49	Tranzystor BC 107	291	0,50	
50	Tranzystor BC 107B	20	0,50	
51	Tranzystor BC 147B	11	0,30	

52	Tranzystor BC 157	460	0,30	
53	Tranzystor BC 177	0	0,30	
54	Tranzystor BC 177A	10	2,20	
55	Tranzystor BC 177B	1	0,30	
56	Tranzystor BC 237B	18	0,20	
57	Tranzystor BC 238C	197	0,30	
58	Tranzystor BC 239C	180	0,30	
59	Tranzystor BC 307	2	0,30	
60	Tranzystor BC 307B	51	0,30	
61	Tranzystor BC 308	94	0,30	
62	Tranzystor BC 338	189	0,30	
63	Tranzystor BC 338-16	23	0,30	
64	Tranzystor BC 550C	10	0,20	
	TRANZYSTORY MOCY M.CZ.			
65	Tranzystor BD 129	16	1,50	
66	Tranzystor BD 135	18	0,50	
67	Tranzystor BD 136	98	0,50	
68	Tranzystor BD 137	26	0,50	
69	Tranzystor BD 138	39	0,50	
70	Tranzystor BD 139	2	0,50	
71	Tranzystor BD 249	1	4,00	
72	Tranzystor BD 250	1	4,00	
73	Tranzystor BD 643	100	2,20	
74	Tranzystor BD 644	40	1,50	
75	Tranzystor BD 649	36	1,40	
76	Tranzystor BD 650	19	2,20	
77	Tranzystor BDP 285	94	1,00	
78	Tranzystor BDP 286	89	1,20	
79	Tranzystor BDP 393	18	1,40	
80	Tranzystor BDP 394	3	2,50	
81	Tranzystor BDY 24	3	3,00	
	TRANZYSTORY W.CZ.			
82	Tranzystor BF 195	3	0,25	
83	Tranzystor BF 240	16	0,15	
84	Tranzystor BF 241	20	0,15	
85	Tranzystor BF 245	57	0,30	
86	Tranzystor BF 257	4	0,40	
87	Tranzystor BF 259	1	1,30	
88	Tranzystor BF 259 (TO92)	0	2,50	300V
89	Tranzystor impulsowy BSXP 93	16	0,50	
	TRANZYSTORY MOCY WYSOKONAP.			
90	Tranzystor Darl. BU 931 (TO3)	1	17,00	NPN 500V 10A TO3 Darl +D
91	Tranzystor BU 406	9	1,00	
92	Tranzystor BUV 22G (TO3)	0	85,00	odpowiednik BUR22
93	Tranzystor BUW 11	2	5,00	
94	Tranzystor BUW 12A	2	5,00	
95	Tranzystor IRF3710	10	3,50	N-MOSFET, 57A, 100V, 180W, TO247
96	Tranzystor IRF640B	4	2,50	N-MOSFET, 18A, 200V, TO220
97	Tranzystor IRFP150	17	4,70	N-MOSFET, 40A, 100V, 180W, TO247
98	Tranzystor IRFP250B	4	4,70	N-MOSFET, 32A, 200V, 180W, TO3P (podobna do TC
	TRANZYSTORY INNE			
99	Tranzystor 2N 2221	1	0,20	
100	Tranzystor 2N 2222	0	0,20	
101	Tranzystor 2N 2369	3	0,35	
102	Tranzystor 2N 2905	2	0,30	
103	Tranzystor 2N 2906	89	0,30	
104	Tranzystor mocy 2N 3055	2	2,90	
105	Tranzystor mocy KD 502	3	3,90	
106	Tyrystor BTP 129/700	5	6,00	

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl