Układy scalone analogowe

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl

L.p.	Nazwa elementu.	Ilość	Cena netto	Uwagi
	KOMPARATORY			
1	Komparator napięcia LM 311	31	1,00	
2	Komparator napięcia LM 339 N	7	1,00	poczwórny komparator, dip14
3	Komparator napięcia uA 760	1	2,50	TO, szybki
4	Komparator napięcia ULY 7710	2	1,00	
	ŹRÓDŁA REFERENCYJNE			
5	Dioda referencyjna LM336 5.0	5	0,50	
6	Źródło referencyjne MAB 01D 10V	0		
	STABILIZATORY			
7	Układ scalony uA 723	13	1,00	DIL
8	Układ scalony MAA 723H	350	2,50	TO
9	Układ scalony 7805 (TO220)	2	1,00	
10	Układ scalony 7805 (TO3)	40	1,00	
11	Układ scalony 78L05 (100mA,TO92)	10	0,30	
12	Układ scalony 7815 (TO220)	9	1,00	
13	Układ scalony 7815 (TO3)	45	1,00	
14	Układ scalony 7915 (TO220)	10	1,00	stabilizator nap. Ujemnego
	WZMACNIACZE OPERACYJNE			
15	Wzmacniacz operacyjny LF 355	1	2,00	
16	Wzmacniacz operacyjny LF 357	1	1,90	
17	Wzmacniacz operacyjny LF 398	1	8,00	
18	Wzmacniacz operacyjny LF 411	2	3,40	JFET, BW=4MHz, SR=15V/us, DIP08
19	Wzmacniacz operacyjny LF 412	2	2,70	podwójny, JFET, BW=4MHz, SR=15V/us, DIP08
20	Wzmacniacz operacyjny LM 324	15	0,45	
21	Wzmacniacz operacyjny LM 358DP	6	0,70	
22	Wzmacniacz operacyjny MAA 501	1	2,00	TO 10 pin
23	Wzmacniacz operacyjny MAA 741C	250	1,50	TO 10 pin
24	Wzmacniacz operacyjny MAA 748	3	1,00	TO 10 pin
25	Wzmacniacz operacyjny MAB 355	19	3,50	
26	Wzmacniacz operacyjny MAB 356	8	1,50	
27	Wzmacniacz operacyjny MAC 156	17	1,50	
28	Wzmacniacz operacyjny MAC 157	20	1,50	
29	Wzmacniacz operacyjny TCA 335A	6	12,00	DIP6
30	Wzmacniacz operacyjny TL 044CN	3	1,00	DIL, poczwórny
31	Wzmacniacz operacyjny uA 739	6	0,90	DIL, podwójny
32	Wzmacniacz operacyjny uA 741	50	0,40	14 pin
33	Wzmacniacz operacyjny uA 747	3	0,70	DIL, podwójny
34	Układ scalony MC 1310P	2	1,80	
35	Układ scalony T3-176	2	1,00	DIL8
36	Układ scalony TDB 0157 DP	2	1,00	DIL8
	MULTIPLEKSERY ANALOGOWE			
37	Układ scalony DG 408 DJ (MUX 8)	4	9,80	odp. MAB 08
38	Układ scalony MAC 08 (MUX 8)	2	4,00	odp. DG 408 DJ
	UKŁADY DO ZASILACZY			
39	Układ scalony TDA 4600	8	5,50	
40	Układ scalony TDA 4601	13	3,30	
	UKŁADY ANALOGOWE INNE			
41	Układ scal. AD 533 KH (mnożarka)	1	10,00	
42	Układ scalony ULY 7855 (NE555)	5	2,50	Układ czasowy
43	Układ scalony A240D	1	2,00	
44	Układ scalony A273D	5	2,00	
	UKŁADY SCALONE LINIOWE (UL..)			
45	Układ scalony UL 1101	3	0,50	
46	Układ scalony UL 1111	5	0,50	
47	Układ scalony UL 1211	2	1,00	
48	Układ scalony UL 1212	2	1,00	

49	Układ scalony UL 1213	2	1,00	
50	Układ scalony UL 1221	2	1,00	
51	Układ scalony UL 1241	2	0,50	
52	Układ scalony UL 1242	1	0,50	
53	Układ scalony UL 1261	2	1,00	
54	Układ scalony UL 1321	2	1,00	
55	Układ scalony UL 1350	2	1,00	
56	Układ scalony UL 1401	1	1,00	
57	Układ scalony UL 1402	2	1,00	
58	Układ scalony UL 1403	2	1,00	
59	Układ scalony UL 1480	1	1,00	
60	Układ scalony UL 1492	1	1,50	
61	Układ scalony UL 1495	1	1,50	
62	Układ scalony UL 1496	1	1,50	
63	Układ scalony UL 1497	1	1,50	
64	Układ scalony UL 1498	1	1,50	
65	Układ scalony UL 1601	2	1,00	
66	Układ scalony UL 1611	2	1,00	
67	Układ scalony UL 1970	1	3,50	
68	Układ scalony UL 1980	1	3,00	
	PRZETWORNIKI			
69	Przetwornik A/C KR1113PW1 (10b)	10	3,00	odp. AD 571
70	Przetwornik A/C ADC 0800 PD	2	3,00	
71	Przetwornik C/A AD558 JN (8-bit)	1	57,00	kompletny
72	Przetwornik C/A K572PA1 (10b)	7	3,00	ruski odp. AD 7520
73	Przetwornik C/A K572PA1A (10b)	11	3,00	ruski odp. AD 7520
74	Przetwornik C/A DAC 0808 (8b)	3	5,00	
75	Przetwornik C/A MP7541 AJN (12b)	1	26,00	
76	Przetwornik RMS MX 536 AJN	2	27,00	
77	Przetwornik U/f RC 4151	6	4,00	XR 4151, LM 331
78	Przetwornik U/f RC 4152	1	4,00	
79	Konwerter prąd-napięcie AD 694	1	20,00	
80	Układ scalony MHC 1504	10	2,00	
81	Układ scalony C520D	9	2,00	pomiar napięcia
82	Układ scalony HM 2301	1	2,00	pomiar temperatury i wilgotności
83	Układ scalony ICL 7107 CPL	1	5,00	pomiar napięcia

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl