Układy scalone cyfrowe

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl

L.p.	Nazwa elementu.	Ilość	Cena	Uwagi
	UKŁADY SCALONE CYFROWE SSI, MSI			
	UKŁADY SCALONE TTL			
1	Układ scalony 7401	30	1,00	
2	Układ scalony 7402	4	1,00	
3	Układ scalony 7403	2	1,00	
4	Układ scalony 7408	9	1,00	
5	Układ scalony 7409	2	1,00	
6	Układ scalony 7420	1	1,00	
7	Układ scalony 7427	4	1,00	
8	Układ scalony K155 LL1 (7432)	25	1,00	
9	Układ scalony 7437	3	1,00	
10	Układ scalony 7438	3	1,00	
11	Układ scalony 7440	4	1,00	
12	Układ scalony 7442	30	1,00	
13	Układ scalony 7447	7	5,00	
14	Układ scalony 7473	25	1,00	
15	Układ scalony 7475	30	1,00	
16	Układ scalony 7476	5	1,00	
17	Układ scalony 7490	21	1,50	
18	Układ scalony 7492	3	1,50	
19	Układ scalony 7493	7	1,50	
20	Układ scalony K155 JE3 (7493)	27	2,00	
21	Układ scalony 74121	12	2,00	
22	Układ scalony K155 AG3 (74123)	24	1,50	
23	Układ scalony 74126	3	1,00	
24	Układ scalony 74132	1	1,00	
25	Układ scalony 74145	11	2,00	
26	Układ scalony 74150	2	2,00	
27	Układ scalony 74153	30	2,00	
28	Układ scalony K155 ID3 (74154)	25	3,00	
29	Układ scalony 74157	30	2,00	
30	Układ scalony 74165	29	2,00	
31	Układ scalony 74174	30	2,00	
32	Układ scalony 74175	18	2,00	
33	Układ scalony 74191	6	2,00	
34	Układ scalony 74193	0	2,00	
35	Układ scalony 74194	7	2,00	
36	Układ scalony 74198	3	2,00	
37	Układ scalony 74549	1	3,00	do kalkulatora
	UKŁADY SCALONE TTL SERII F			
38	Układ scalony 74F00	0	2,00	
39	Układ scalony 74F04	4	2,00	
40	Układ scalony 74F08	2	2,00	
41	Układ scalony 74F14	5	2,00	
42	Układ scalony 74F32	2	2,00	
43	Układ scalony 74F139	3	3,00	
44	Układ scalony 74F574	0	3,00	Wyj✯cie 56 mA
	UKŁADY SCALONE SERII HC			
45	Układ scalony 74HC00	1	1,00	
46	Układ scalony 74HC02	13	1,00	
47	Układ scalony 74HC04	17	1,00	
48	Układ scalony 74HC10	0	1,00	
49	Układ scalony 74HC20	19	1,00	
50	Układ scalony 74HC74	5	1,00	
51	Układ scalony 74HC123	23	1,00	
52	Układ scalony 74HC138	12	1,00	

53	Układ scalony 74HC139	13	1,50	
54	Układ scalony SN74HC148N	8	1,00	
55	Układ scalony 74HC373	10	2,00	
56	Układ scalony 74HC541	4	2,00	
57	Układ scalony 74HC574	0	2,00	
	UKŁADY SCALONE SERII HCT			
58	Układ scalony 74HCT02	4	1,00	
59	Układ scalony 74HCT14	3	2,00	
60	Układ scalony 74HCT93	0	2,00	
61	Układ scalony 74HCT139	0	1,50	
62	Układ scalony 74HCT238	21	1,50	jak 74138 ale aktywne wyjścia wysokie
63	Układ scalony 74HCT273	0	2,00	
64	Układ scalony 74HCT373	0	2,00	
65	Układ scalony 74HCT541	0	2,00	
66	Układ scalony 74HCT573	5	2,00	
67	Układ scalony 74HCT574	14	2,00	
	UKŁADY SCALONE TTL SERII LS			
68	Układ scalony 74LS00	19	2,00	
69	Układ scalony 74LS02	22	3,00	
70	Układ scalony 74LS03	2	2,00	
71	Układ scalony 74LS04	9	2,00	
72	Układ scalony 74LS05	0	2,00	
73	Układ scalony 74LS06	2	2,00	
74	Układ scalony 74LS07	6	3,00	
75	Układ scalony 74LS08	6	2,00	
76	Układ scalony 74LS09	4	2,00	
77	Układ scalony 74LS10	2	2,00	
78	Układ scalony 74LS14	2	2,00	
79	Układ scalony 74LS20	72	2,00	
80	Układ scalony 74LS27	1	2,00	
81	Układ scalony 74LS30	0	2,00	
82	Układ scalony 74LS32	20	2,00	
83	Układ scalony 74LS42	6	2,00	
84	Układ scalony 74LS74	6	3,00	
85	Układ scalony 74LS85	21	2,00	
86	Układ scalony 74LS86	12	3,00	
87	Układ scalony 74LS90	22	4,00	
88	Układ scalony 74LS92	22	4,00	
89	Układ scalony 74LS93	0	5,00	
90	Układ scalony 74LS109	1	2,00	
91	Układ scalony 74LS123	12	3,00	
92	Układ scalony 74LS125	2	2,00	
93	Układ scalony 74LS132	33	2,00	
94	Układ scalony 74LS136	20	2,00	Bramka XOR z wyjściem OC
95	Układ scalony 74LS138	5	3,00	
96	Układ scalony 74LS138 SMD-150	40	2,00	
97	Układ scalony 74LS139	4	3,00	
98	Układ scalony 74LS145	1	3,00	
99	Układ scalony 74LS151	6	3,00	
100	Układ scalony 74LS153	1	2,00	
101	Układ scalony 74LS157	3	2,00	
102	Układ scalony 74LS158	3	2,00	
103	Układ scalony 74LS165	5	2,00	
104	Układ scalony 74LS174	4	2,00	
105	Układ scalony 74LS175	4	2,00	
106	Układ scalony 74LS193	4	3,00	
107	Układ scalony 74LS240	6	3,00	
108	Układ scalony 74LS244	17	3,00	
109	Układ scalony 74LS245	14	3,00	
110	Układ scalony 74LS245 SMD-300	8	2,00	
111	Układ scalony 74LS273	1	3,00	

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl

112	Układ scalony 74LS295	19	2,00	
113	Układ scalony 74LS322	1	2,00	
114	Układ scalony 74LS362 (9904)	3	15,00	Do systemu TMS 9900 (Raskin)
115	Układ scalony 74LS367	23	2,00	
116	Układ scalony 74LS373	2	2,00	
117	Układ scalony 74LS374	18	2,00	
118	Układ scalony 74LS375	1	2,00	
119	Układ scalony 74LS540	19	2,00	
120	Układ scalony 74LS541	0	3,00	
121	Układ scalony 74LS541 SMD-300	18	2,00	
122	Układ scalony 74LS573	10	3,00	
123	Układ scalony 74LS574	3	3,00	
124	Układ scalony 74ALS574	25	3,00	
125	Układ scalony 74LS645	0	3,00	odpow. 74LS245
	UKŁADY SCALONE TTL SERII S			
126	Układ scalony 74S04	1	2,00	
127	Układ scalony 74S10	2	2,00	
128	Układ scalony 74S11	2	2,00	
129	Układ scalony 74S20	2	2,00	
130	Układ scalony 74S132	3	2,00	
131	Układ scalony 74S157	5	2,00	
	UKŁADY SCALONE CMOS SERII 4000 (MCY 74..)			
132	Układ scalony CMOS CD 4000	8	1,00	
133	Układ scalony CMOS CD 4001	2	1,00	
134	Układ scalony CMOS CD 4011	2	1,00	
135	Układ scalony CMOS CD 4012	2	1,00	
136	Układ scalony CMOS CD 4013	5	1,00	
137	Układ scalony CMOS CD 4023	7	1,00	
138	Układ scalony CMOS CD 4025	8	1,00	
139	Układ scalony CMOS CD 4029	14	1,00	
140	Układ scalony CMOS CD 4046	4	1,00	
141	Układ scalony CMOS CD 4047	14	1,00	
142	Układ scalony CMOS CD 4049	45	1,00	
143	Układ scalony CMOS CD 4066	4	1,00	
144	Układ scalony CMOS CD 4069	2	1,00	
145	Układ scalony CMOS CD 4071	11	1,00	
146	Układ scalony CMOS CD 4081	2	1,00	
147	Układ scalony CMOS CD 4093	2	1,00	
148	Układ scalony CMOS CD 4094	0	2,00	
149	Układ scalony CMOS CD 40102	2	1,00	
150	Układ scalony CMOS CD 4538	9	2,00	2*monost. multivibr.
	UKŁADY SCALONE - INTERFEJSY			
151	Układ scalony 75451	40	2,00	
152	Układ scalony 75452	2	2,00	
	INTERFEJSY - DRIVERY MOCY			
153	Układ scalony TD62083 (ULN2803)	18	2,00	Wyjście aktywne - niskie (npn)
154	Układ scalony TD62783	18	4,00	Wyjście aktywne - wysokie (pnp)
	INTERFEJSY DO WY—WIETLACZY			
155	Układ sc. MM5453 (driver LCD)	2	2,00	driver LCD 4 1/2 cyfry
	INTERFEJSY DO RS (232,422)			
156	Układ sc. 75150	0	1,00	nadajnik RS422, 14pin
157	Układ sc. 75150P	0	2,00	nadajnik RS422, 8pin
158	Układ scalony 75154	0	1,00	odbiornik RS422, 16pin
159	Układ sc. 75172	8	3,00	nadajnik RS422
160	Układ sc. SN75173	2	10,00	odbiornik RS422
161	Układ sc. 75174 (MC3487)	7	2,00	nadajnik RS422
162	Układ sc. 75175 (MC3486)	7	2,00	odbiornik RS422
163	Układ sc. 75176 (RS 485)	13	2,00	odbiornik/nadajnik RS485
164	Układ sc. 75188 (MC1488)	13	1,00	nadajnik RS232

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl

165	Układ sc. 75189 (MC1489)	8	1,00	odbiornik RS232
166	Układ sc. GD75232 DIP20	0	10,00	Nadajnik/odbiornik RS232
167	Układ sc. GD75232 DW (SO20)	3	3,00	Nadajnik/odbiornik RS232, SMD
168	Układ sc. GD75232 PWE4 (0,65mm)	20	1,00	Nadajnik/odbiornik RS232, SMD, 0,65mm
169	Układ scalony MAX220 CPE	4	13,00	interfejs RS232, +5V, 19200bd, 0..+70º
170	Układ scalony MAX232 CPE	16	2,00	interfejs RS232, +5V, 115200bd, 0..+70º
	UKŁADY SCALONE CYFROWE LSI			
	UKŁADY PROGRAMOWALNE GAL,PAL itp			
171	Układ scalony GAL 16V8 15L	2	4,00	
172	Układ scalony GAL 20V8 15L	2	9,00	
173	Układ scalony GAL 22V10 25LP	2	9,00	
174	Układ scalony PALCE 16V8H-15	9	4,00	
	UKŁADY SCALONE MIKROPROCESOROWE			
	MIKROPROCESORY RODZINY 8048			
175	Mikroprocesor 8748	1	30,00	
	MIKROPROCESORY RODZINY 8051			
176	Mikroprocesor 80C31 16MHz	4	10,00	
177	Mikroprocesor DS 80C320 24MHz	1	25,00	
178	Mikroprocesor 8751	1	50,00	EPROM
179	Mikroprocesor 87C51 12MHz	3	60,00	EPROM
180	Mikroprocesor P87C51 12MHz	1	40,00	PROM (jednorazowe programowanie)
181	Mikroprocesor 87C52 16MHz	1	90,00	EPROM
182	Mikroprocesor AT89C2051-24 PI	10	5,00	DIP 20
183	Mikroprocesor AT89S8253-24 PU	1	15,00	Flash 12kB + EEPROM 2kB, -40..+85
	MIKROPR. RODZINY 8080, 8088			
184	Mikroprocesor 8b MCY 7880 (8080)	2	20,00	Intel 8080
185	Mikroprocesor 8085 AC2	5	20,00	Intel 8085
186	Mikroprocesor 8088	2	20,00	Intel 8088
187	Układ scalony UCY 74S405 (8205)	1	1,00	Dekoder
188	Układ scalony UCY 74S412 (8212)	4	1,00	8 bit I/O
189	Układ scalony K589IK14 (8214)	6	1,00	
190	Układ scalony UCY 74S416 (8216)	17	1,00	
191	Układ scalony MH 3226 (8226)	18	1,00	
192	Układ scalony 8237 (DMA)	1	5,00	
193	Układ scalony 8250	2	5,00	
194	Układ scalony 8251	1	5,00	
195	Układ scalony KR580IK51 (8251)	21	5,00	
196	Układ scalony 8253	0	10,00	
197	Układ scalony 8254 CMOS	0	15,00	
198	Układ scalony 8255	6	10,00	
199	Układ scalony KR580IK57 (8257)	2	5,00	Kontroler DMA
200	Układ scalony 8259	2	5,00	Kontroler przerwań
201	Układ scalony 8284 (Clock gen.)	1	1,00	
202	Układ scalony UCY 74S486 (8286)	1	1,00	
203	Układ scalony 8288 (Bus contr.)	1	1,00	
204	Układ scalony 8531	1	2,00	DIL28
	STEROWNIKI CRT			
205	Układ scalony MC 6845 (CRT)	10	40,00	
	STEROWNIKI FDD			
206	Układ scalony WD 1797	1	20,00	Sterownik FDD
207	Układ scalony WD 2797	1	50,00	Sterownik FDD
208	Układ scalony NEC D765 AC	29	20,00	Sterownik FDD
	ZEGARY CZASU RZECZYWISTEGO			
209	Zegar czasu rzecz. RTC 72421A	10	15,00	
210	Odbiornik sygn. zegar. AK2125	1	20,00	
	SERIA Z80...			
211	Mikroprocesor Z80180 8MHz PLCC68	4	30,00	CPU + 2xSIO + 2xCTC
212	Mikroprocesor Z80 CPU 8MHz CMOS	4	25,00	Z84C0008PEG
213	Mikroprocesor Z80 CPU 10MHz CMOS	10	30,00	Z84C0010PEG
214	Układ scalony Z80 CTC 8MHz CMOS	17	15,00	Z84C3008PEG

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl

215	Układ scalony Z80 PIO 8MHz CMOS	14	15,00	Z84C2008PEG
216	Układ scalony Z80 SIO/0 8MHz CMOS	6	30,00	Z84C4008PEG
	UKŁADY SCAL. MIKROPR. POZOSTAŁE			
217	Układ scalony HD637B01VOC	1	40,00	Mikroprocesor jednoukładowy Hitachi
218	Układ scalony IMSG 171 P-50	2	150,00	Układ grafiki do Zinser 2000
219	Układ scalony SCN2651 CC1N28	1	50,00	nowsza wersja 8251
220	Układ scalony TL7705 AIP	5	2,00	Monitor zasilania
221	Układ multi I/O UM82C863F	30	40,00	obud. QFP100
	UKŁADY CYFROWE LSI INNE			
222	Układ scalony MC 74007	2	2,00	Układ kalkulatorowy
	PAMIĘCI ROM			
223	Pamięć EEPROM 28C64	5	8,00	
224	Pamięć EPROM 1702	2	5,00	
225	Pamięć EPROM 2716	100	4,00	Różnych producentów
226	Pamięć EPROM K573RF2 (2716)	0	5,00	
227	Pamięć EPROM 2732	5	8,00	
228	Pamięć EPROM 27C128	10	10,00	
229	Pamięć PROM MH 74S287	4	5,00	256 x 4
230	Pamięć PROM R556RT4A (74S287)	2	5,00	256 x 4
	PAMIĘCI RAM DYNAMICZNE			
231	Pamięć DRAM 41256	74	1,00	
232	Pamięć DRAM 41464	4	1,00	
233	Pamięć DRAM 4164	21	1,00	
	PAMIĘCI RAM STATYCZNE			
234	Pamięć SRAM MCY 7102	18	2,00	
235	Pamięć SRAM 2114	7	4,00	
236	Pamięć SRAM 6116	11	6,00	

ELBIT Tadeusz Mainka
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Tel. +48 508 075 580
elbit@mainka.com.pl